## P-ch スイッチの DCDC ダウンコンバーター

エアロバイク型人力発電機出力をバッテリー充電したり、AC100Vに変換する DCAC インバータに直接投入するとき一定以上の電圧の上昇が問題になった。人力発電機には DC ブラシモータが内蔵されていて足の回転に応じて出力電圧が上昇する構成になっている。 だから元気な子供達がヒッチャキになって漕ぐと 50V 近くの電圧が出力されることもあるからだ。

もちろんペダルと発電機のギア比を換えて最大出力電圧を制限することも可能だが、人間の負荷特性あわせて 100rpm ほどのペダル回転数で電力を取り出しながら 12V120W ほどの出力とするのにちょうどいいギア比にしてある。(リサイクル品を利用しているので調達の問題もある)

## 木下@木下電機



図1 PiccoloS.P.A の人力遊園地例

人力発電機の負荷として自動車用 DC12V 系の機器が適合するが、そのまま元気な子供に漕がせるとあっという間に電解コンデンサをぶっ飛ばしてしまい顧客クレームとなる。

対策のため、人力発電機の出力電圧を制限するインバータを検討した。

入力電圧範囲は 3~50V で負荷に対する接続はシームレスで、出力電圧を 12V 系 3~14V に制限する。変換電力は最大 150W の降圧チョッパとした。

降圧チョッパのコントロールは高効率を狙って LTC3824 を使う。 ハイサイドスイッチに

P-chMOSFET を使うので DUTY100%が可能で今回の用途にぴったりだ。 同期整流型ではないが今回は出力電圧が 14V と高めなので 90%以上の効率が狙えるはず。 最近チョッパコンバータのコントローラは NS や LTC で販売しているデバイスで簡単に高効率が出せるのでディスクリートで組み上げようとはまったく思えなくなった。

図2は製作したダウンコンバータ基板で 60×50 の面積に収めた。 MOSFET とショットキーは TO220 パッケージのものにし熱抵抗低め熱容量 大きめにして過渡負荷による破壊に強くした、写真ではプリント基板の下に収まっている。



図2 ダウンコンバータ基板 H35×W60×D50 赤囲み部が LTC3824

Digi-Key で検索し MOSFET はゲートチャージの小さい IXYS IXTP32P05T、ショットキーは接合容量の小さいもの VISHAY V30100S を選んだ。 SMD の実装はいつものようにディスペンサーでクリーム半田を盛りオーブンでチン。 EPCOS のインダクタが熱容量大きく手半田したがコテ 2 本でも温度上がらず不可、インダクタをストーブの上でしばらく焼いてからの半田付けでやっと付いた。

製作したダウンコンバータの特性です。 入力電圧が 15~50V でロードレギュレーション 2%、η も 89%以上となかなかの性能だ。

出力電圧が高めなので同期整流 でなくてもそれなりの効率は出る。

が、50V入力で13.7V出力なら電 圧比が3.65倍もあるのにただのチョッパで90%程度の効率を保つのは なかなかすごいことだ。 半導体も 受動部品も着々と改善されていてびっくりする。

ロードレギュレーションがだらだら と落ちているのは入力電圧 14V の 時。100mΩ分ぐらい落ちた。

## 測定環境

気温 15℃

電源 HP6038A

電子負荷 ERL150-D

電圧計 HIOKI7016

電流シャント PCN 20mΩ4 端子

入力電圧電流は HP6038A の読み値、出力電圧は 7016 で測定

出力電流はシャント電圧を7016で 確認

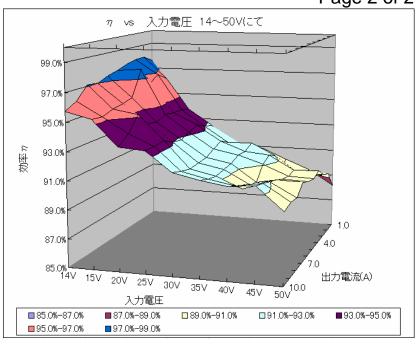


図3 製作したダウンコンバータの効率

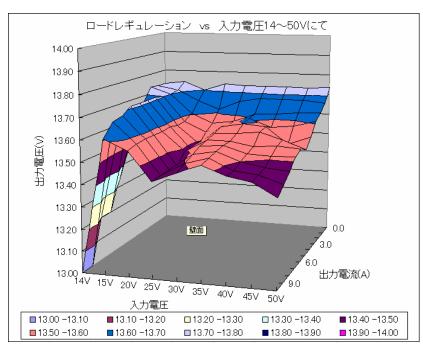


図4 ダウンコンバータのロードレギュレーション

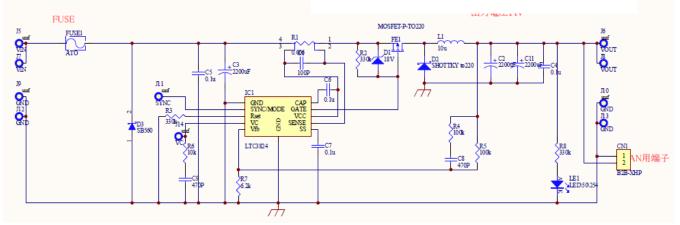


図5 ダウンコンバータ回路図 何も特別なことは無いです